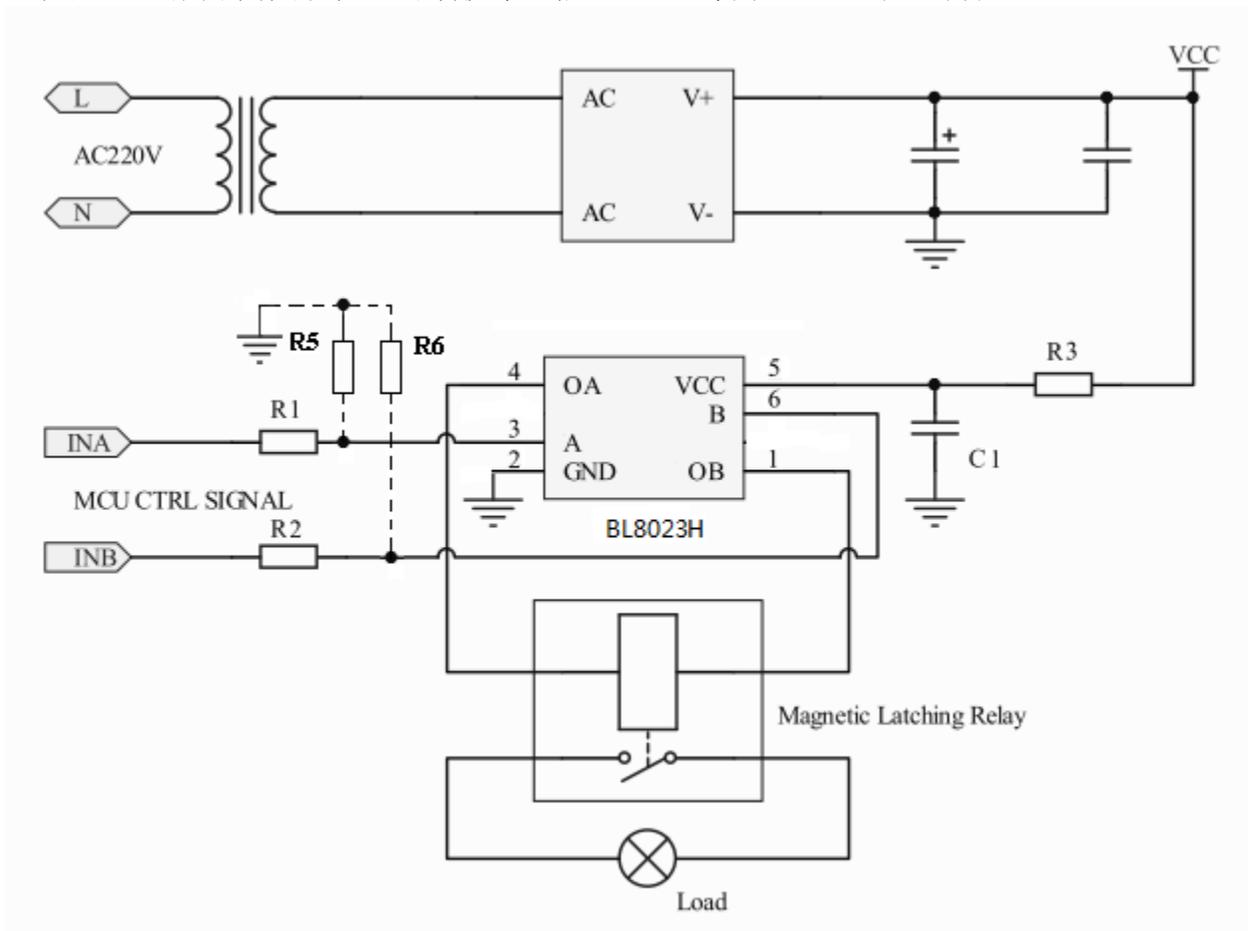




## BL8023H 双向磁保持继电器驱动电路

BL8023H 是双向继电器驱动集成电路，用于控制磁保持继电器的工作，采用 CMOS 工艺生产，内置续流二极管，具有输出电流大，静态功耗小的特点，已广泛应用于智能电表、智能电力电容器等电力行业产品，也可用于其他脉冲、电平转换等电路。BL8023H 采用 SOT23-6 小型封装。



说明	值	封装	功率	耐压	备注
R1、R2	100 欧~1K 欧	表贴 0603	1/10W		普通品
C1	1uF	表贴 0603		50V	普通品
R3	1 欧 ~ 4.7 欧	表贴 0805	>1/8W		普通品
R5、R6	4.7K~10K	表贴 0805	>1/8W		普通品


1. R1、R2 为输入串联电阻，可对芯片起到一定的保护的作用，在上电时序异常（比如 A、B 控制电压先于 Vcc 出现）时，该两个电阻可以减小 A、B 控制电压通过芯片内部 ESD 二极管倒灌到 Vcc 的电流，过大的倒灌电流很容易使 BL8023H 进入栓锁状态，此时芯片内部 Vcc 与 GND 之间会有异常低阻通路，造成较大电流流过芯片，电路无法正常工作甚至烧毁。
2. 电源端的限流电阻 R3 在供电电压小于 24V 时可以省略，当供电电压大于 24V 时需要加上，并且设计人员需要根据电路中实际电流来计算这个电阻的功率。以 150mA 的驱动电流为例，R3 取 4.7 欧时，连续驱动时电阻上功耗为 0.1W，不过磁保持继电器通常采用脉冲方式驱动，以 100ms/1S 占空比为例，电阻上的平均功耗仅 0.01W
3. BL8023H 是功率器件，当供电电压大于 24V，芯片的电源退耦电容 C1 的容值应不小于 1uF。



- 4. A、B 口的高电平阈值电压约在 2V，可以兼容 3.3V 或 5V 单片机的 I/O 口输出。
- 5. A、B 控制真值表

A	B	OA	OB	Relay Action
1	0	Vcc	0V	Turn On
0	1	0V	Vcc	Turn Off
0	0	High Z	High Z	Don't Change
1	1	High Z	High Z	Don't Change

磁保持继电器的建议驱动波形如下，驱动时长通常为 100mS：

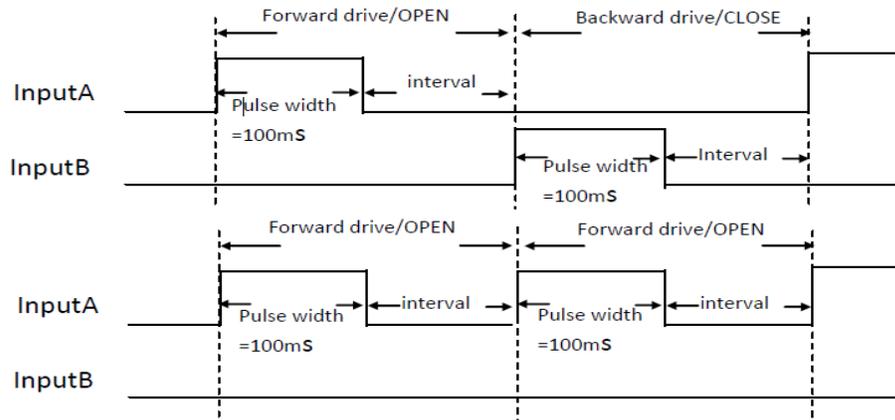

当 A、B 同为高或低时继电器处于保持状态，无动作。BL8023H 内部 A、B 口均接有约 500K 的下拉电阻，通常可以不外接下拉电阻。但某些 MCU 如 51 核心的单片机或炬泉 SOC 其上电复位完成前或端口未配置成输出时 I/O 内部有弱上拉，这种情况下 MCU 复位完成前或程序运行前 I/O 口可能产生无效高电平，造成继电器误动作，此时需在 A、B 口接阻值为 4.7K-10K 的下拉电阻，如图中所示的 R5、R6。